

n nodes, e.g., $n=3$

$n-1$ linearly KCL eqn, $n-1=2$ eqn

b branches, e.g., $b=4$

$b-(n-1)$ linearly ind. KVL eqns, e.g., $b-(n-1)=4-(3-1)=2$ eqns

pn-Junction Diode

$$i_D = I_s \left(e^{\frac{u_D}{U_T}} - 1 \right)$$

$$u_D = U_T \ln \left(\frac{i_D}{I_s} + 1 \right)$$

$$U = R i$$

$$i = G u$$

$i=0 \Rightarrow$ open circuit OC

$u=0 \Rightarrow$ short circuit SC

$U_i = 0 \Leftrightarrow$ lossless

$U_i \geq 0 \Leftrightarrow$ passive

$U_i < 0 \Leftrightarrow$ active

$U_i \neq 0 \Leftrightarrow$ lossy

Duality

$$u^d = R^d i$$

$$i^d = \frac{1}{R^d} u^d$$

$$u = r(i)$$

$$i = g(u)$$

$\downarrow R^d$

$\downarrow R^d$

$$R^d i^d = r \left(\frac{1}{R^d} u^d \right)$$







$$\frac{1}{R^d} u^d = g(R^d i^d)$$

$$i^d = g^d(u^d)$$

$$u^d = R^d i^d$$

Linearization

$$\beta \ln(a) = \left. \frac{d\beta(a)}{da} \right|_{a=A} \cdot (a-A) + B$$

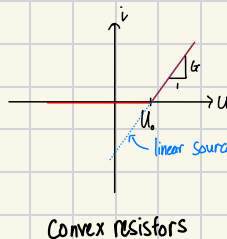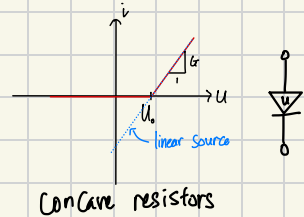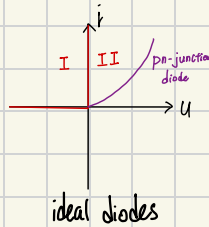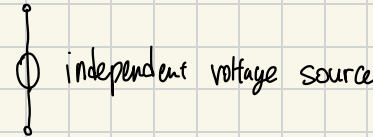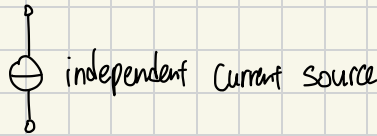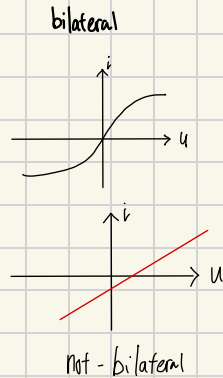

real negative resistors
has N-type & S-type